

Applikationsbericht

Serie 1.1 – NF-Verstärkertechnik

Eugen Czirr

HiFi-Stereoverstärker mit quasikomplementärer Endstufe in Silizium- Technik

Inhalt

- 1.0 Universalschaltung für HiFi-Leistungsverstärker
- 1.1. Bemessungsregeln
- 1.2. Schalteilliste Leistungsverstärker ULV
- 1.3 Anwendungsbeispiele und Ergebnisse
- 2.0 HiFi-Vorverstärker mit Klangregelnetzwerk
- 2.1. Schalteilliste Vorverstärker UVV
- 3.0 Kombination von Vor- und Leistungsverstärker