

Applikationsbericht

Serie 3.0 – Leistungselektronik

Jürgen Lindholz

Wechselstromsteller als Anwendungsbeispiel zur Phasenanschnitt- Steuerung

Inhalt

1. Einleitung
2. Zweipuls-Wechselstromsteller zur Phasenanschnitt-Steuerung
 - 2.1. Zweipuls-Wechselstromsteller in Brückenschaltung mit Diac und Thyristor
 - 2.2. Zweipuls-Wechselstromsteller mit Diac und Thyristor
3. Schutzschaltung
4. Funkentstörung
5. Kühlung
6. Anwendungsgebiete